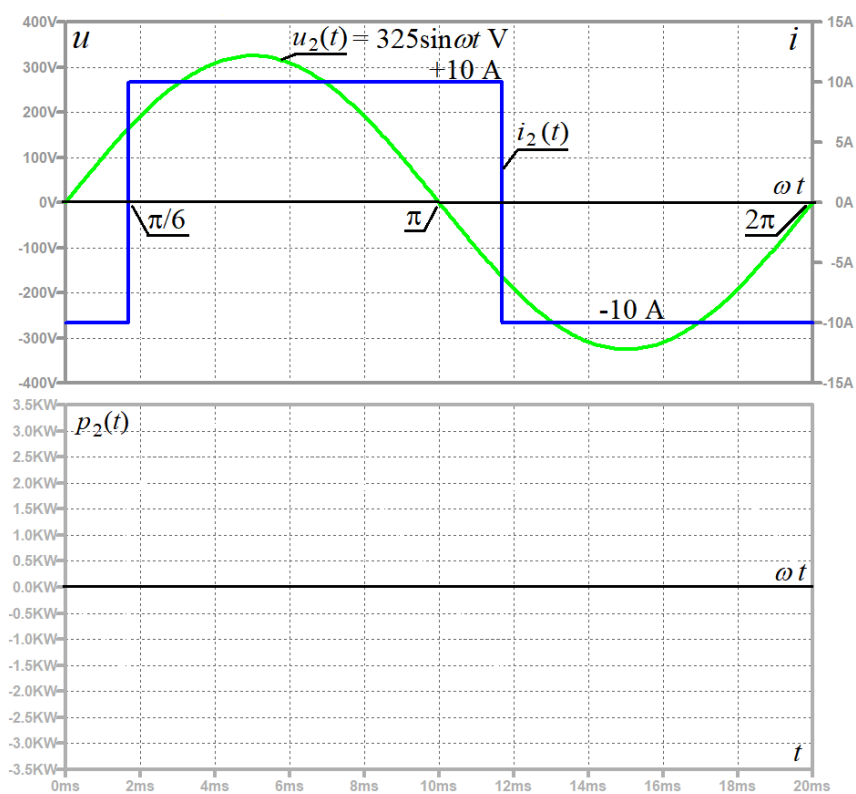


Pieczątką organizatora

Kod identyfikacyjny uczestnika

## Zadanie 4 (ELEKTROTECHNIKA)

Załącznik 1



Rysunek 2. Napięcie i prąd dwójnika w przypadku, gdy przebieg napięcia jest sinusoidalny, a przebieg prądu ma kształt fali prostokątnej – uzupełnić rysunek o przebieg mocy chwilowej