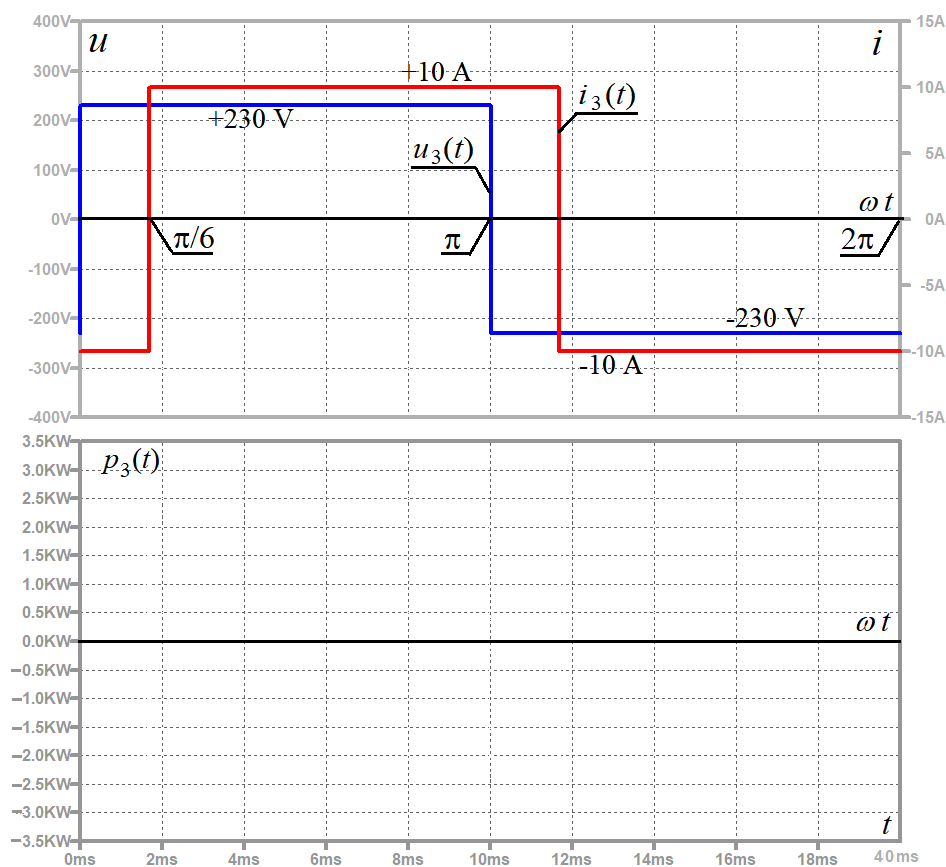


Zadanie 4 (ELEKTROTECHNIKA)

Załącznik 2



Rysunek 3. Napięcie i prąd dwójnika w przypadku, gdy przebieg napięcia i prądu ma kształt fali prostokątnej – uzupełnić rysunek o przebieg mocy